

Modules

And4bit(A, B, Output)

4 bitlik A, B inputlarını alır. Her eleman and kapısı yardımıyla and 'lenir. Sonuç 4 bitlik Outputa yazdırılır.

And32bit(A, B, Output)

4 bitlik elemanlar and4bit modülüyle toplanır. Sonuç 32 bitlik Outputa yazdırılır.

Or4bit(A, B, Output)

4 bitlik A, B inputlarını alır. Her eleman or kapısı yardımıyla or'lanır. Sonuç 4 bitlik Outputa yazdırılır.

Or32bit(A, B, Output)

4 bitlik elemanlar or4bit modülüyle toplanır. Sonuç 32 bitlik Outputa yazdırılır.

Xor32bit(A, B, Output)

Xor gate pek çok kez çalıştırılarak 32 bitlik Output oluşturulur.

Nor32bit(A, B, Output)

Nor gate pek çok kez çalıştırılarak 32 bitlik Output oluşturulur.

Adder1bit(A, B, Cin, S, Cout)

İnputlar xorlanır çıkan sonuçla input girişi(cin) zorlanır, çıktı S(sonuçtur). Cout ise ilk xordan çıkan sonuç ve cin andlenmesiyle oluşan çıktı ve inputların andlenmesiyle oluşan çıktı orlanmasıyla oluşur.

Adder32bit(A, B, Cin, S, Cout)

32 bit full-adder ise 1 bit full adderların peş peşe 32 kez çağırılması ile oluşur. Her oluşan adder çıktısı diğer modülün girişine verilir.

Subt32bit(A, B, Bin, D, Bout)

32 bit full-subtractor 32 bit full-adder yardımıyla yapılır. A inputundan B inputu çıkarmak için $A + (-B) + 1$ formülü kullanılabilir. Bu yüzden B inputunun not kapısı yardımıyla tersi alınır. Daha sonra full-adder kullanılarak toplanır. Sonuç 32 bitlik S outputudur.

Mux2x1(A, B, X, S)

A ve B inputlar, X seçme girişi ve S çıkıştır. Seçme girişi tersiyle A inputu andlenir. Seçme girişiyle B andlenir. Sonuçlar orlanır.

Mux4x1(out, i0, i1, i2, i3, s1, s0)

i0 i1 girişleri, i2 i3 girişleri 2x1 bir mux'a verilir. Seçme girişleri s1 dir. Çıkan sonuçlar tekrar 2x1 mux'a s0 seçme girişiyle verilir ve out çıkışı alınır.

Mux8x1(i0, i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7, s0, s1, s2, out)

2 adet 4x1 mux ve 1 adet 2x1 mux kullanılarak sonuç elde edilir. 4x1 muxların girişleri i0-i3, i4-7 ve seçme girişleri s0 s1 dir. Sonuçlar 2x1 mux'a s2 seçme girişle verilir out oluşur.

Mux32bit2x1(A, B, X, S)

Mux2x1 modülünün 32 bitlik inputlar almış halidir. A ve B 32 bitlik inputlar, S 32 bitlik outputdur. X seçme girişine göre A ve B den birini seçer.

Shift_right(A, X, Out)

A input, X kaydırılma adetini belirleyen 5 bitlik binary sayı ve Out 32 bitlik çıkıştır. Inputlar A[0] A[1] şeklinde 2x1 muxlara verilir bu sıralı şekilde devam eder, ilk biti ifade eden blok için X[0] seçme girişi olacaktır. Çıkan sonuçlarda 2 artırarak w[0] w[2] şeklinde devam eder. En son 16 bitlik kaydırma bloğu olur. Çünkü 5 bitlik bir sayı gösteriminde en fazla 31 adet kaydırma yapılabilir ve buda $16 + 8 + 4 + 2 + 1$ e eşittir. 16 bitlik bloğun çıkışı 32 bitlik Out çıkışını verir. Toplamda 160 adet 2x1 mux kullanılmış olur.

Shift_left(A, X, Out)

Shift right da olduđu gibi inputlar, kaydırma işlemlerini 2x1 mux yardımıyla yapar. Bu sefer kayma soldan olacağından A[1] A[0] şeklindedir. Önemli husus lojik sol kaydırmada kaydırılan yerlerden kalan boşluğa sıfır (1'b0) atanacağıdır.

ALU(A, B, S, Out)

A ve B 32 bitlik inputlar. S 3 bitlik seçme girişi ve Out çıkıştır. 32 adet 8x1 mux ile yapılır. 0. Giriş and, 1. Giriş or, 2. Giriş adding, 3. Giriş xor, 4. Giriş subtraction, 5. Giriş arithmetic right shift, 6. Giriş logic left shift ve son 7. Giriş nor işlemini yapmalıdır. 32 bit inputlar tek bitlik girişler ve çıkış alan mux ile olamayacağından 32 adet kullanılır. İlk muxun çıkışı Out[0], ikinci muxun çıkışı Out[1] i verecek şekilde 32 bitlik Out sağlanmış olur.

Control_unit(select_bits_ALU, function_code)

Gelen function-code a göre ALU nun seçeceği R type instruction select bitleri oluşturulur. Function code 6 bit, select_bits_ALU ise 3 bittir. Ör: (100000) function code geldiğinde modül bunu tanır ve 010 select bitlerini gönderir.

Mips_registers(read_data_1, read_data_2, write_data, read_reg_1, read_reg_2, write_reg, signal_reg_write, clk)

Gelen write sinyaline göre "register.mem" dosyasından okuma veya yazdırma işlemi yapar. Okunan datalar read_data_1 ve 2 de, yazdırılacak data write_data da tutulur. Okunacak ve yazılacak registerlar ise read_reg_1,2 ve write_reg de tutulur. Parametrelerden anlaşılacağı üzere 2 data okunurken tek data yazdırılır. Yazma sinyali de signal_reg_writededir.

Mips32_single_cycle(result, clk, pc)

Ana modül budur. 32 bitlik gelen instructionı rs, rt, rd, shamt, function-code olarak algılar. Mips_registers modülü yardımıyla data okuma yazma yapar. Control unit ile function

code u anlamlandırır ve ALU ya gönderir. Shamt'a sign-extend uygular. Ek olarak I type ve J type instructionları da gerçekleştirir.

Extimm(instruction, extend)

İmmediate extention modülüdür. Instructiona göre zeroextend veya signextend uygular. Doğru olan extendi extend argümanıyla output olarak verir.

Mips_instructions(pc, instruction, clk)

Bu modül program counter' a göre instruction memory den instruction'ı bulur ve getirir. Clock ile zamanlama yapılır.


NextPC(pc, instruction, clk)

Bu modül program counter' ı artırır. Buna instructionın r – type, l – type, j – type, branch olmasına göre değerlendirir.


Mips_memory(memory, clk, extend, write_data, read_data)

Bu modül data memory den veri çeker veya oraya yazar. Okunan veri read_data ile yazılacak veri write_data ile ifade edilmiştir.

Mips32-single-cycle (result, clk, pc)

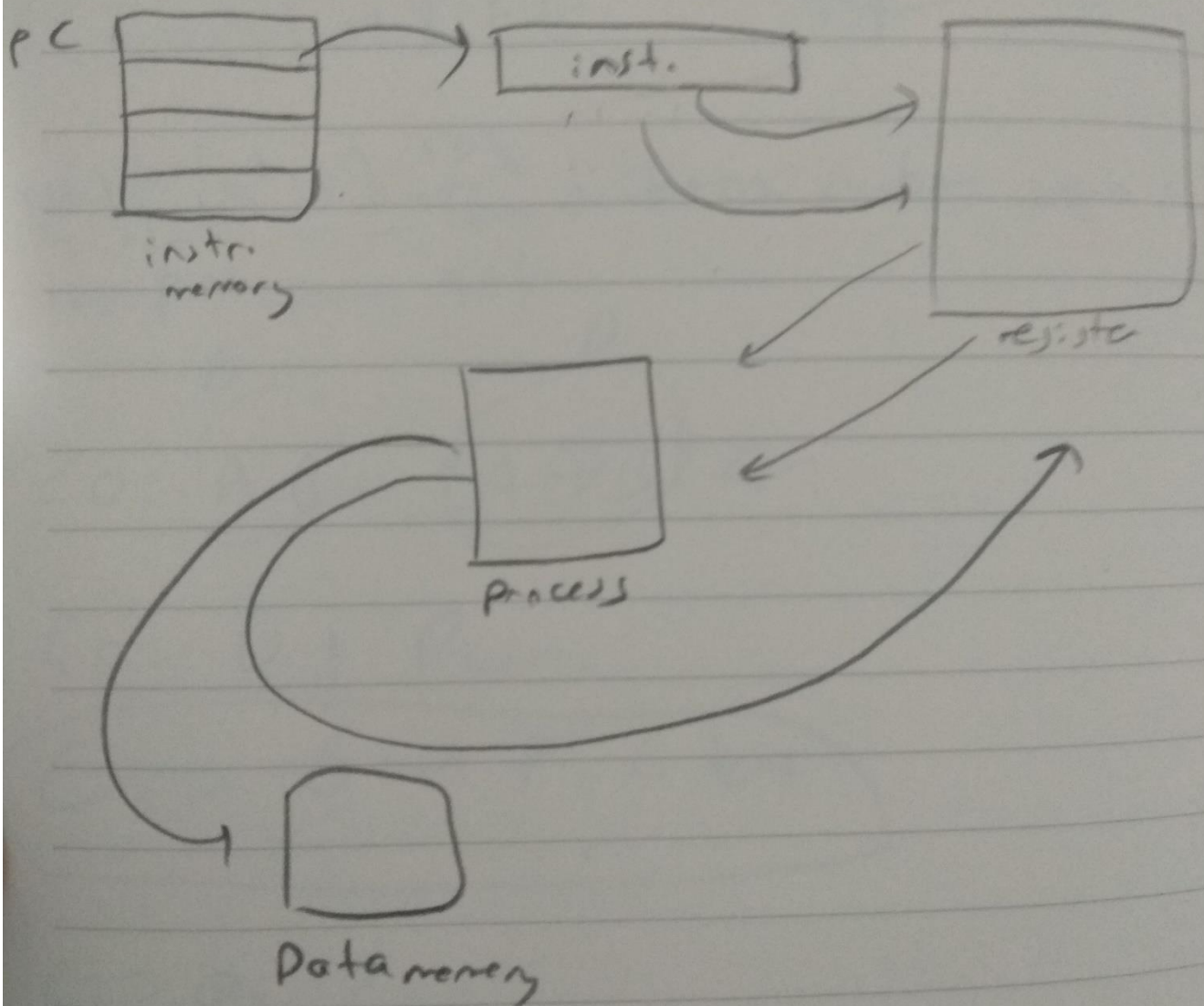


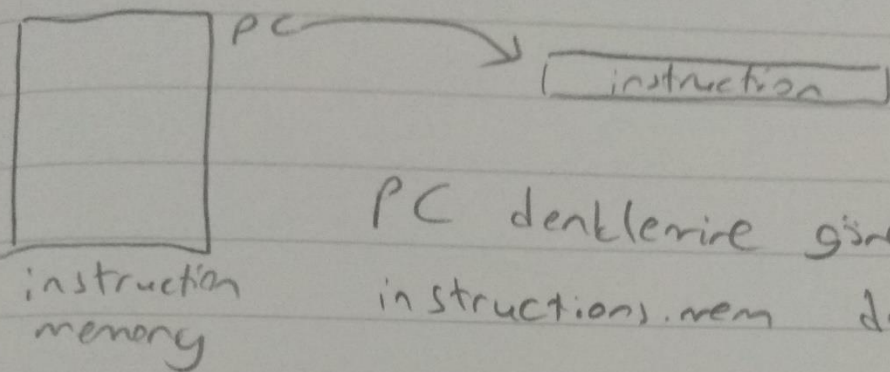Mips - instructions (pc, instruction, clk)




PC denkleme göre instruction
instruction mem döngüden alır.


next PC (pc, instruction, clk)

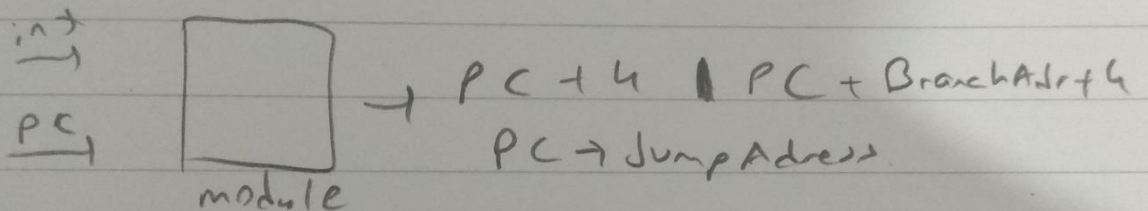



extimm (instruction, extend)

 

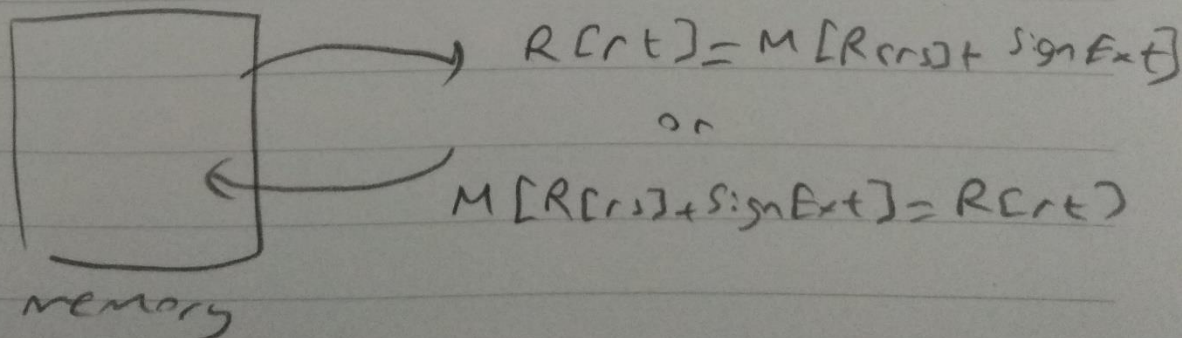
mips - memory (memory, clk, extend, write-data, read-data)





 
 
And Gate (32 bit) using 4 bit
(A, B, Output)




Full Adder (1 bit) (A, B, Cin, S, Cout)

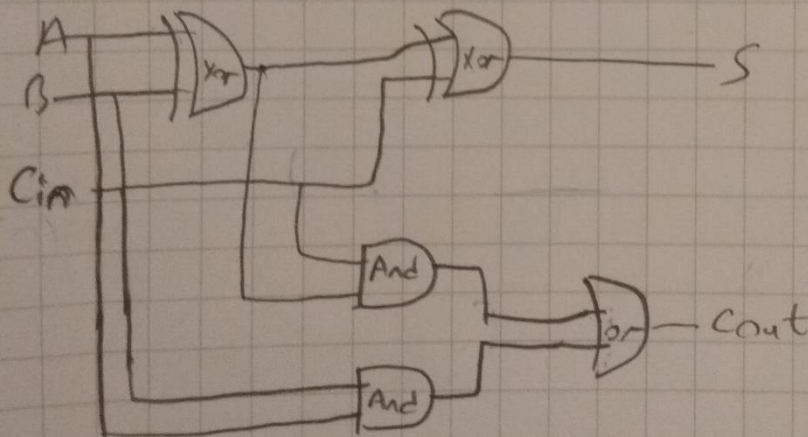


Full Adder (32 bit) (A, B, Cin, S, Cout)

    


Mux 2x1 (A, B, X, S)

 


Mux 4x1 (out, i0, i1, i2, i3, s1, s0);

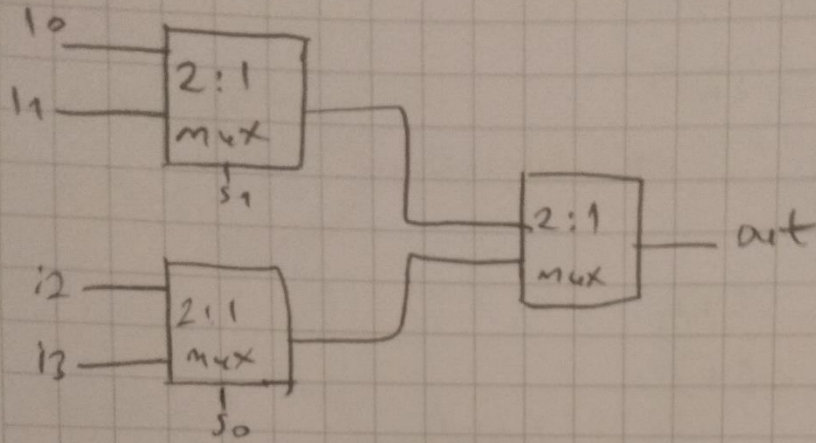

 
Mux 8x1 (a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, s0, s1, s2, Out)



Shift right (A, S, Out);

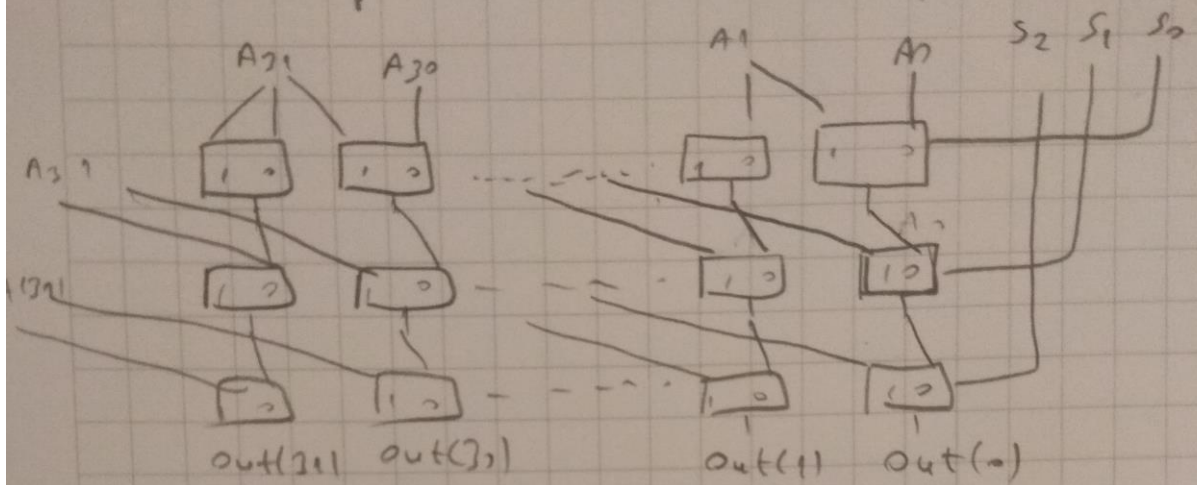

Alu (A, B, S, out)

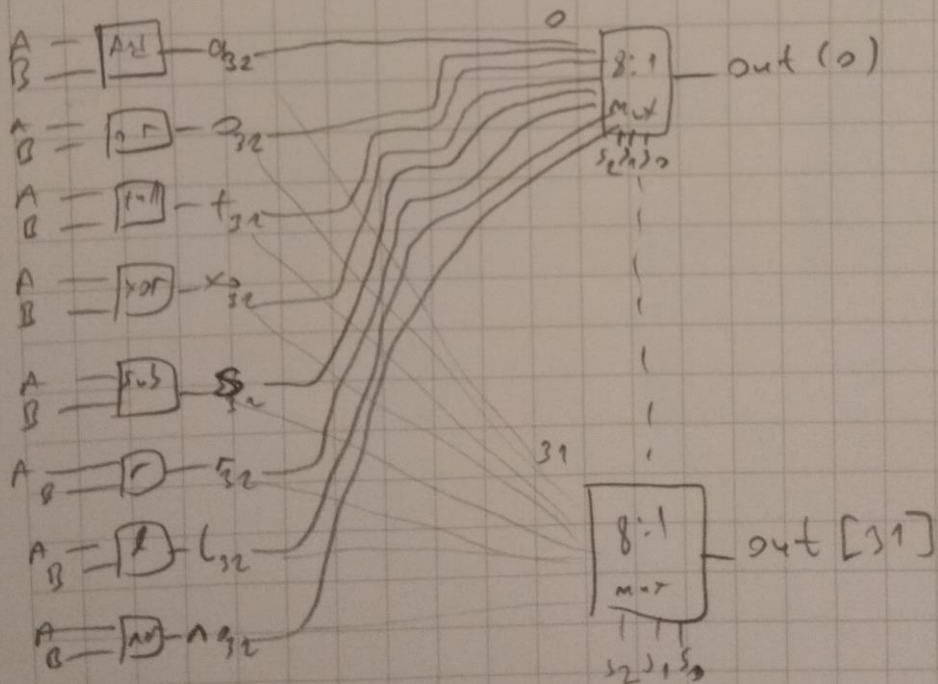

Mux 32 bit - 2x1 (A, B, X, S)

A₀ — 2x1 — S₀

B₀ —


A₁ — 2x1 — S₁

B₁ —

A₃₁ — 2x1 — S₂

B₃₁ —

 Control Unit (select bits ALU, function-code)





$$S_0 = F_2 \cdot F_0 + F_5' \cdot F_1 F_0'$$

$$S_1 = F_1' \cdot X \text{ OR } F_2$$

$$S_2 = F_1 + (F_5 + F_0)'$$

Mips 32 (instruction, result)

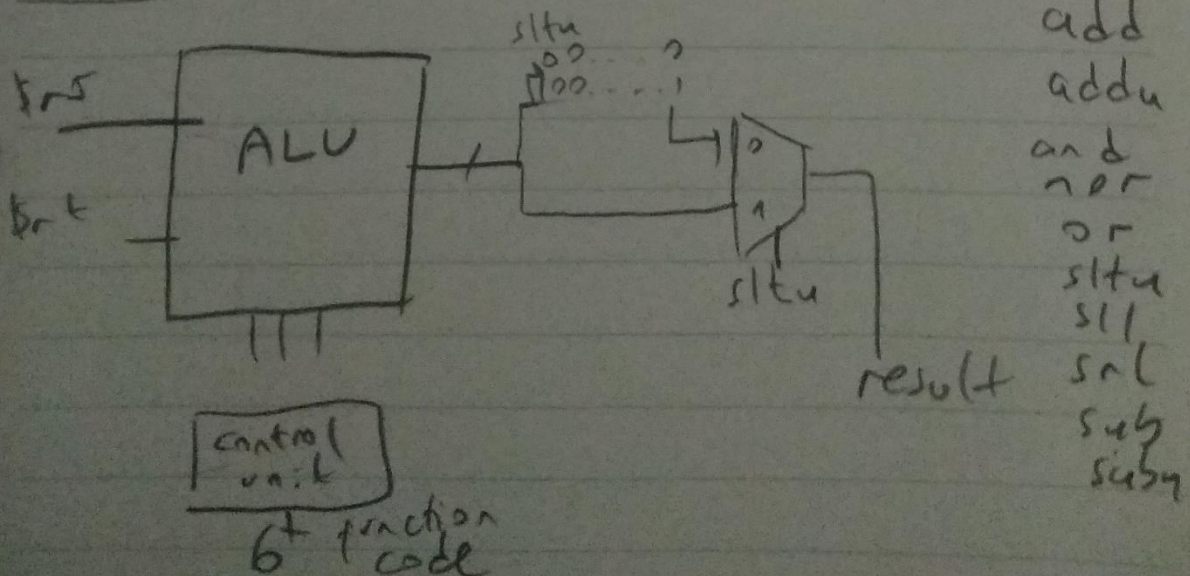

 

Processes (Active)

Name	Type (filtered)
#ALWAYS#25	Always
#ALWAYS#15	Always
#ALWAYS#16	Always

Now: 165 ps	Delta: 1	sim:/mips32_single_cycle_testbench/final/n1/#ALWAYS#25	Ln: 42 Col: 0	READ
-------------	----------	--	---------------	------